

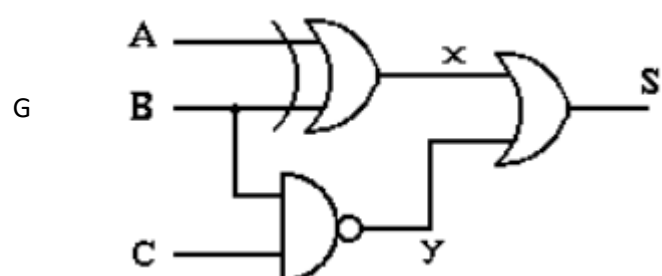
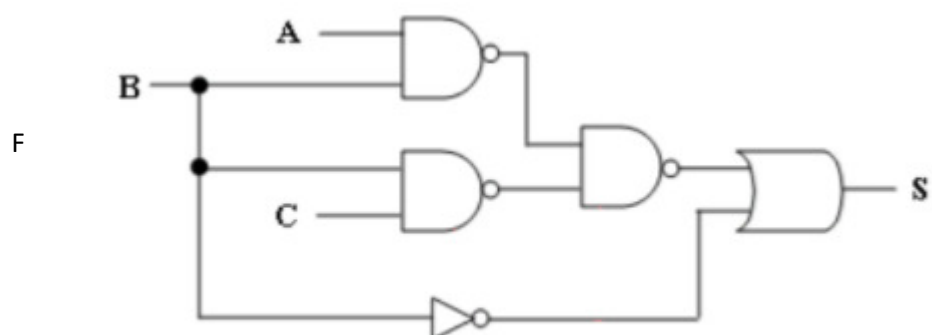
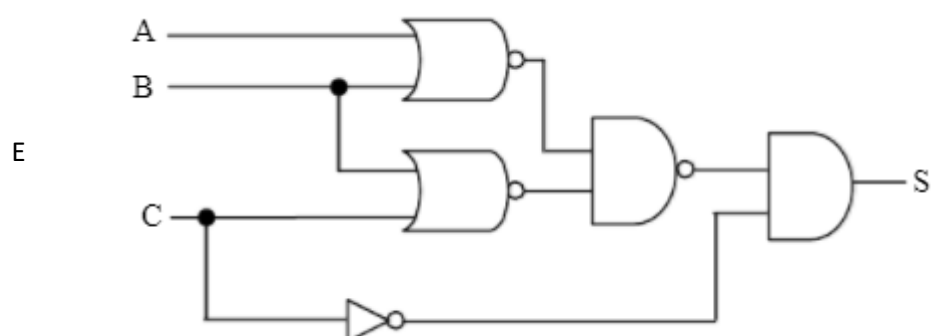


Exercícios

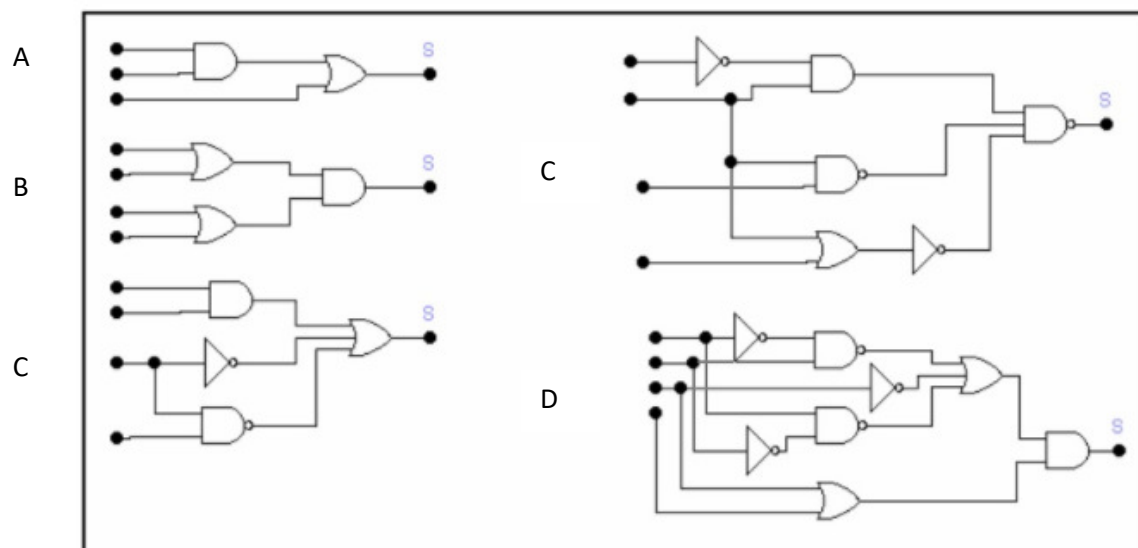
1. Escrever as expressões lógicas dos circuitos apresentados abaixo:




H

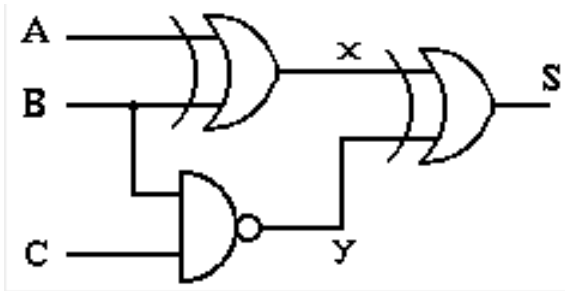


I

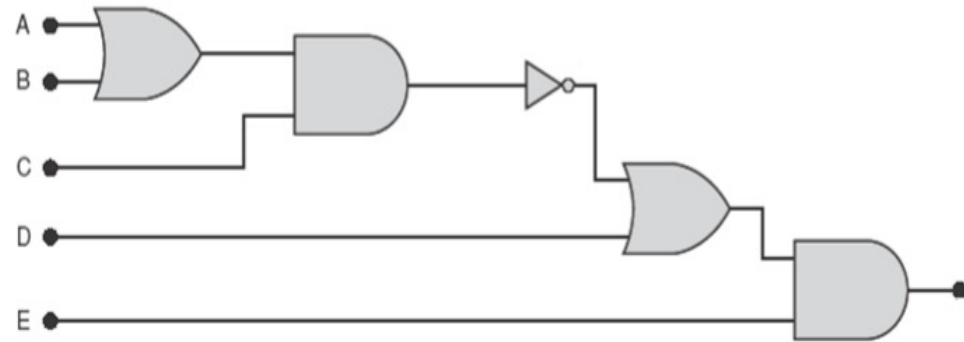


J

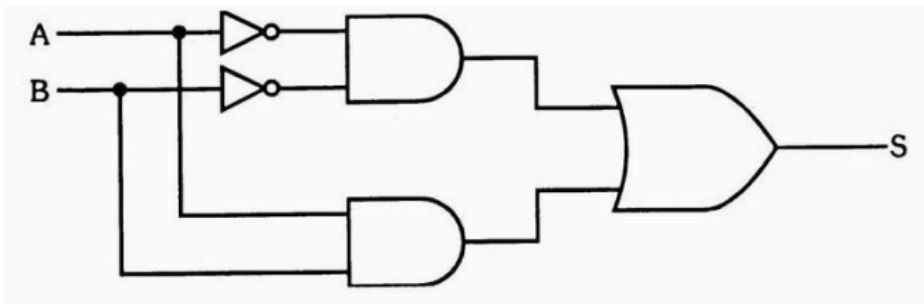


K

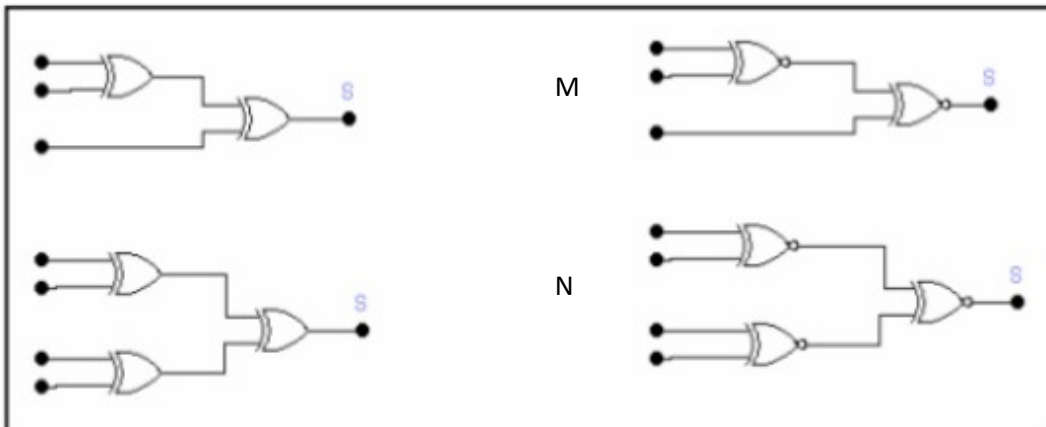


L

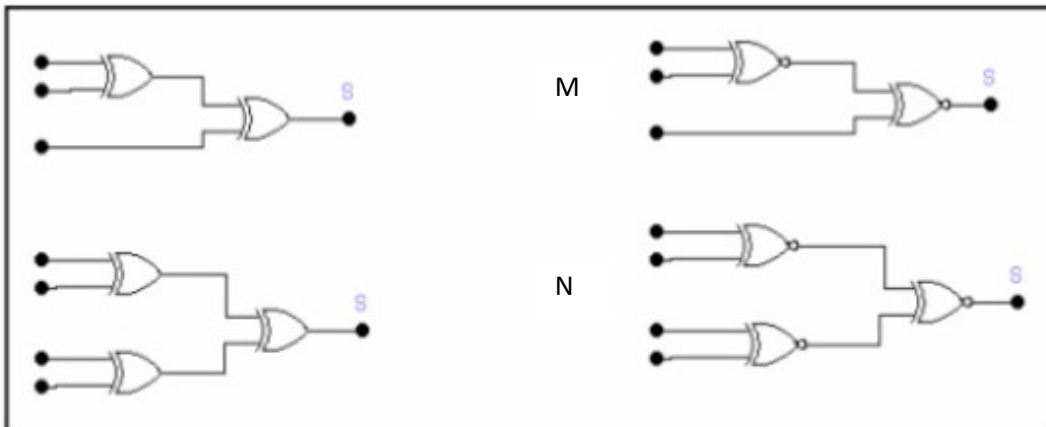

M

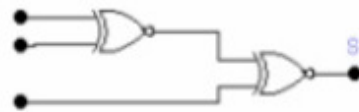

N

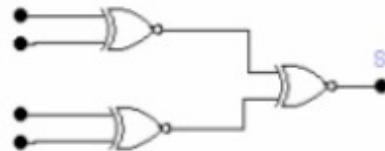

2. Escreva a expressão lógica do circuito abaixo e preencha a tabela verdade de acordo com os valores dados.

Circuito:

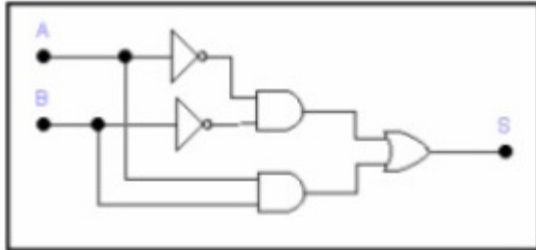


Tabela da verdade:

A	B	S
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

3. Desenhe o circuito com portas:

a) $X = (A.B) + (B+C)$

b) $X = (A + B) (\overline{B} + C)$

c) $X = (A+B) . C$

d) $S = (A+B) . \overline{(B.C)}$